

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۵

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است



دانشگاه پیام نور
WWW.PNU-CLUB.COM

۱. در هر لحظه مجموع جریانهای ورودی به گره برابر با صفر می باشد.
۲. در هر لحظه مجموع جریانهای خروجی از گره برابر با صفر می باشد.
۳. در هر لحظه مجموع جریانهای ورودی به گره برابر با مجموع جریانهای خروجی از گره می باشد.
۴. در هر لحظه جمع جبری ولتاژهای هر حلقه برابر با صفر می باشد.

۲- کدام گزینه در مورد انرژی یک عنصر صحیح می باشد؟

$$w(t) = \frac{dp(t)}{dt} \quad .4 \quad w(t) = \frac{dv(t)}{dq(t)} \quad .3 \quad w(t) = \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau \quad .2 \quad w(t) = \int_{-\infty}^t p(\tau) d\tau \quad .1$$

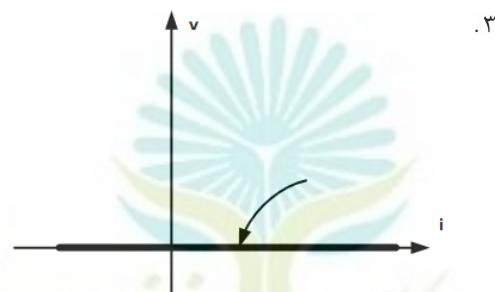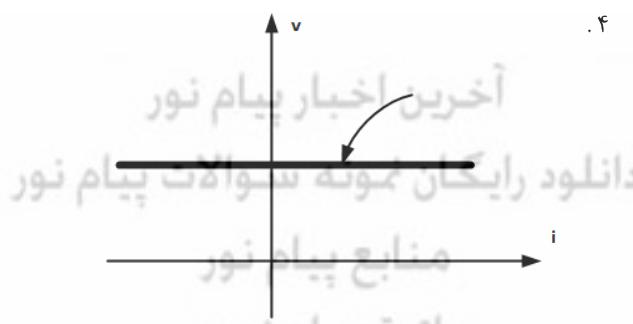۳- کدامیک از گزینه های زیر مربوط به مشخصه ۱-۷ یک عنصر مدار باز می باشد؟



PNU-CLUB.COM

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۵

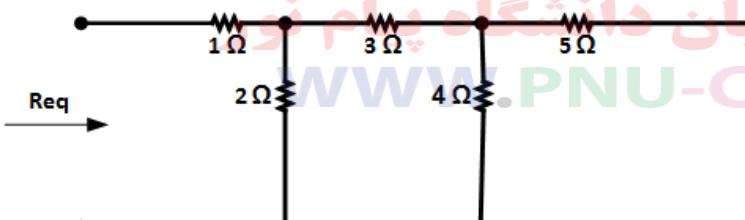۴- مقاومت معادل در مدار شکل زیر، برابر با کدام گزینه است؟



$$\frac{138}{427} \cdot 4$$

$$\frac{427}{138} \cdot 3$$

$$\frac{65}{159} \cdot 2$$

$$\frac{159}{65} \cdot 1$$

۵- جریان معادل در مدار شکل ذیل برابر با کدامیک از گزینه های ذیل می باشد؟



$$1. \text{ صفر} \quad 2. \text{ } 5 \text{ آمپر}$$

۶- اگر تعدادی مقاومت به صورت موازی بسته شوند، کدامیک از گزینه های ذیل در مورد مقاومت معادل صحیح می باشد؟

۱. مقاومت معادل برابر است با مجموع مقاومت ها.

۲. مقاومت معادل برابر است با عکس مجموع مقاومت ها.

۳. مقاومت معادل برابر است با مجموع رسانایی مقاومت ها.

۴. مقاومت معادل برابر است با عکس مجموع رسانایی مقاومت ها.

آخرین اخبار پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

منابع پیام نور

باتوک پیام نوری

PNU-CLUB.COM

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۱

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۵

۷- کدام گزینه در مورد قضیه جمع آثار صحیح می باشد؟


۱. با در نظر گرفتن اثر تک تک منابع به تنهایی، پاسخ مدار را به دست آورده و نتیجه حاصل از هر بخش را با هم جمع می کنیم.

۲. با در نظر گرفتن اثر تک تک منابع ولتاژ به تنهایی، پاسخ مدار را به دست آورده و نتیجه حاصل از هر بخش را با هم جمع می کنیم.

۳. با در نظر گرفتن اثر تک تک منابع جریان به تنهایی، پاسخ مدار را به دست آورده و نتیجه حاصل از هر بخش را با هم جمع می کنیم.

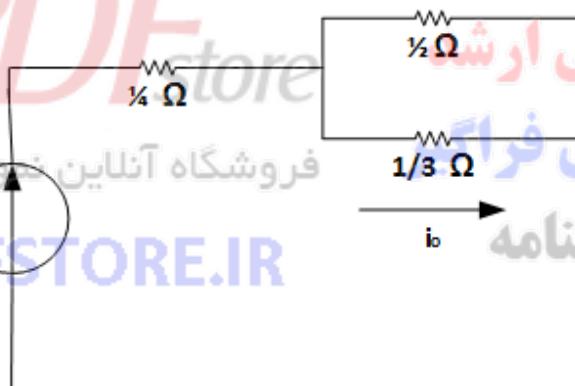۴. با در نظر گرفتن اثر تک تک منابع مستقل جریان و ولتاژ به تنهایی، پاسخ مدار را به دست آورده و نتیجه حاصل از هر بخش را با هم جمع می کنیم.

۸- در مدار شکل زیر اگر منبع جریان به مقدار $i_s = 3 \cos 2t$ باشد، جریان i برابر با کدامیک از گزینه های ذیل می باشد؟



$$\frac{5}{2} \cos 2t$$

$$\frac{2}{5} \cos 2t$$

$$\frac{5}{9} \cos 2t$$

$$\frac{9}{5} \cos 2t$$

۹- در مدار شکل زیر توان مصرفی مقاومت برابر با کدامیک از گزینه های ذیل می باشد؟



$$4. 12 \text{ وات}$$

$$3. 6 \text{ وات}$$

$$2. \frac{2}{3} \text{ وات}$$

$$1. \frac{4}{3} \text{ وات}$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۱

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۵

۱۰- کدامیک از گزینه های ذیل در مورد جریان خازن صحیح می باشد؟

باشگاه دانشجویان پیام نور
www.PNU-CLUB.COM

$$i_c(t) = \frac{dv_c(t)}{dt} \cdot 2$$

$$i_c(t) = C \cdot \frac{dv_c(t)}{dt} \cdot 1$$

$$i_c(t) = i_c(0) + C \int_0^t v_c(\tau) d\tau \cdot 4$$

$$i_c(t) = i_c(0) + \frac{1}{C} \int_0^t v_c(\tau) d\tau \cdot 3$$

۱۱- اگر شکل موج ولتاژ دو سر خازن به صورت پله باشد، شکل موج جریان عبوری از خازن به چه شکلی خواهد بود؟

۴. سهمی

۳. شبیه

۲. پله

۱. ضربه

۱۲- در مدار خازنی شکل ذیل مقدار C_{eq} برابر با کدامیک از گزینه ها می باشد؟



فروشگاه آنلاین نمونه سوالات پیام نور


$$\frac{1}{0.7878} F \cdot 4$$

$$0.7878 F \cdot 3$$

$$\frac{1}{2.555} F \cdot 2$$

$$2.555 F \cdot 1$$

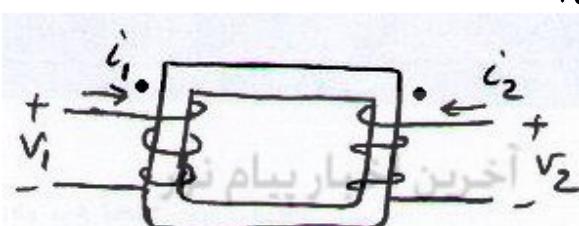۱۳- کدام گزینه در مورد تعیین علامت اندوکتانس متقابل (M) صحیح می باشد؟



دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

۱. علامت M ارتباطی به نحوه ورود و خروج جریان به نقاط توپر ندارد.

۲. اگر جریان ها به یک نقطه توپر وارد و دیگری از نقطه توپر مورد نظر خارج شود علامت M مثبت می باشد.

۳. اگر جریان ها هر دو از نقاط توپر خارج شوند علامت M منفی می باشد.

۴. اگر جریان ها هر دو از نقاط توپر خارج شوند و یا به نقاط توپر وارد شوند، علامت M مثبت می باشد.

PNU-CLUB.COM

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۱

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۵

۱۴- با فرض اینکه دو سلف L_1, L_2 با اندوکتانس M متقابل نسبت به یکدیگر تزویج دارند، کدامیک از گزینه های ذیل در مورد ولتاژ V_1 صحیح می باشد؟

$$V_1 = M \frac{di_1}{dt} + L_1 \frac{di_2}{dt} \quad .1$$

$$V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \quad .2$$

$$V_1 = L_2 \frac{di_1}{dt} + L_1 \frac{di_2}{dt} \quad .3$$

$$V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \quad .4$$

۱۵- کدام گزینه در مورد پاسخ ورودی صفر ولتاژ دو سر خازن در یک مدار مرتبه اول RC صحیح می باشد؟


$$v_C(t) = V_0 \left(1 - e^{\frac{-t}{RC}}\right) \quad .1$$

$$v_C(t) = RI_0 \left(1 - e^{\frac{-t}{RC}}\right) + V_0 e^{\frac{-t}{RC}}, t > 0 \quad .2$$

$$v_C(t) = V_0 e^{\frac{-t}{RC}}, t > 0 \quad .3$$

$$v_C(t) = RI_0 \left(1 - e^{\frac{-t}{RC}}\right) \quad .4$$

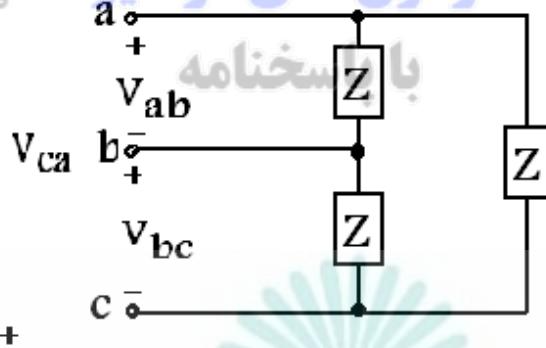۱۶- شکل زیر چه نوعی از اتصال سه فاز را نشان می دهد؟



۱. ستاره متعادل

۲. مثلث متعادل

۳. ستاره نامتعادل

۴. مثلث نامتعادل

۱۷- کدام گزینه در مورد پاسخ حالت صفر صحیح می باشد؟

۱. برای به دست آوردن پاسخ حالت صفر باید اثر منابع ورودی را در نظر نگیریم.

۲. برای به دست آوردن پاسخ حالت صفر باید اثر شرایط اولیه را در نظر نگیریم.

۳. برای به دست آوردن پاسخ حالت صفر باید اثر منابع ورودی (اعم از مستقل و وابسته) را در نظر نگیریم.

۴. برای به دست آوردن پاسخ حالت صفر باید اثر شرایط اولیه را در نظر بگیریم.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۱

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۵

-۱۸- کدامیک از گزینه های زیر نشان دهنده وضعیت میرایی بحرانی مدار می باشد؟

$$\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 = \frac{1}{LC} \quad .1$$

$$\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 < \frac{1}{LC} \quad .2$$

$$R = \infty \quad .3$$

-۱۹- در چه صورتی پاسخ مدار مرتبه دوم مجموع دو نمایی با توانهای حقیقی می باشد؟

۱. میرایی ضعیف ۲. میرایی بحرانی ۳. میرایی شدید ۴. بی اتلاف

-۲۰- در مدار مرتبه دوم، کدام گزینه در مورد حالت بی اتلاف صحیح می باشد؟

$$R = 0 \quad .4$$

$$R = \infty \quad .3$$

$$L = \infty \quad .2$$

$$C = \infty \quad .1$$

-۲۱- در صورتیکه ولتاژ یک منبع سینوسی به صورت $v(t) = 110\sqrt{2} \cos(377t + 60^\circ)$ باشد، آنگاه فازور ولتاژ برابر با کدامیک از گزینه های ذیل می باشد؟

$$\vec{V} = 110\sqrt{2}\angle 60^\circ \quad .4$$

$$\vec{V} = 110\sqrt{2}\angle -60^\circ \quad .3$$

$$\vec{V} = 110\angle -60^\circ \quad .2$$

$$\vec{V} = 110\angle 60^\circ \quad .1$$

-۲۲- در صورتیکه ولتاژ دو سر یک مقاومت ۴ اهمی برابر یا $(8\cos(100t) - 50^\circ)$ باشد، آنگاه فازور جریان عبوری از مقاومت برابر با کدامیک از گزینه های ذیل می باشد؟

$$\sqrt{2}\angle -50^\circ \quad .4$$

$$\sqrt{2}\angle 50^\circ \quad .3$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\angle 50^\circ \quad .2$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\angle -50^\circ \quad .1$$

آخرین اخبار پیام نور

-۲۳- در مدار شکل زیر امپدانس معادل از دو سر منبع برابر با کدام گزینه است؟



$$2 - j1.5 \quad .4$$

$$2 + j1.5 \quad .3$$

$$0.5 - j1.5 \quad .2$$

$$0.5 + j1.5 \quad .1$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۱

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۵

-۴۴- کدامیک از گزینه های ذیل در مورد شرط انتقال حداکثر توان به یک بار با امپدانس \vec{Z}_L از یک شبکه با امپدانس تونن \vec{Z}_s صحیح می باشد؟

$$\vec{Z}_L = -\vec{Z}_s \quad .4$$

$$\vec{Z}_L = \vec{Z}_s^* \quad .3$$

$$\vec{Z}_L = -\vec{Z}_s \quad .2$$

$$\vec{Z}_L = \vec{Z}_s \quad .1$$

-۴۵- ادمیتانس یک شبکه خطی تغییر ناپذیر با زمان برابر با کدامیک از گزینه های ذیل می باشد؟

$$\frac{1}{\vec{Y}} \quad .4$$

$$\vec{Z} \quad .3$$

$$\frac{\vec{I}}{\vec{V}} \quad .2$$

$$\frac{\vec{V}}{\vec{I}} \quad .1$$

سوالات تشریحی

-۱- در مدار شکل زیر با استفاده از روش تحلیل مش، جریان مش ها را بباید و سپس جریان i_2 را به دست آورید. ۱۰۰ نمره



آخرین اخبار پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

منابع پیام نور

باتوک پیام نوری

PNU-CLUB.COM

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۱

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۵

نمره ۱۴۰

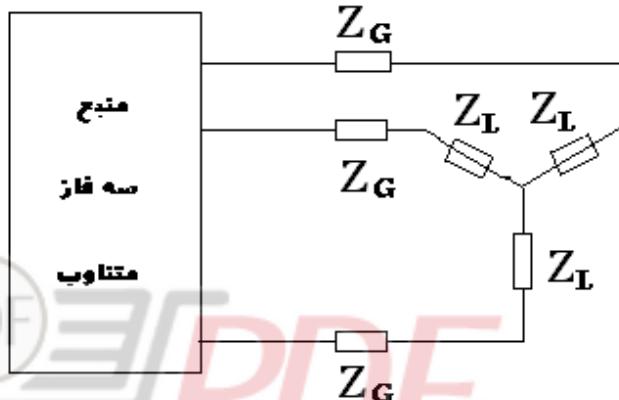
-۲ شکل زیر را در نظر بگیرید. یک بار سه فاز، که امپدانس هر فاز آن $\vec{Z}_L = 4 + j 3 \Omega$ است، از طریق یک خط با امپدانس هر فاز $\vec{Z}_G = 4 + j 3 \Omega$ به یک منبع سه فاز با اتصال ستاره و ولتاژ ۱۲۰ ولت موثر متصل است. جریان های سه فاز بار و ولتاژهای سه فاز بار را محاسبه کنید.



نمره ۱۴۰ فروشگاه آنلاین نمونه سوالات پیام نور

کارشناسی
کارشناسی ارشد

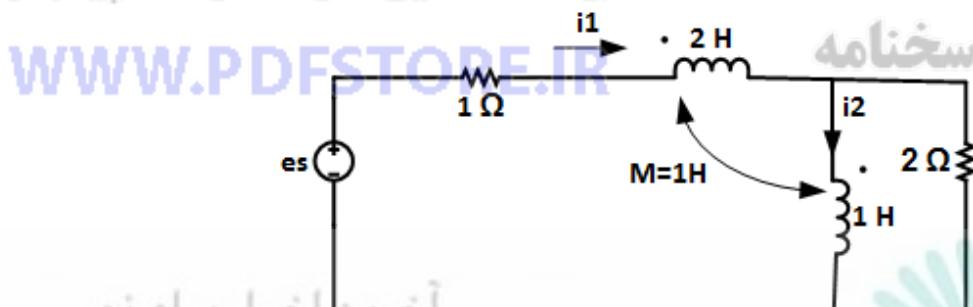-۳ در مدار شکل زیر معادلات حلقه را بنویسید.



آخرین اخبار پیام نور

-۴ در مدار شکل زیر، با فرض A ، جریان $i_L(t)$ را به دست آورید. نمره ۱۴۰



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی ۱


و شه تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۵

نمره ۱۰۴۰

۵- در مدار شکل زیر امپدانس مدار از سر $x-b$ را به دست آورید.

با سکا دانشجویان دانشگاه پیام نور

www.PNU-CLUB.COM

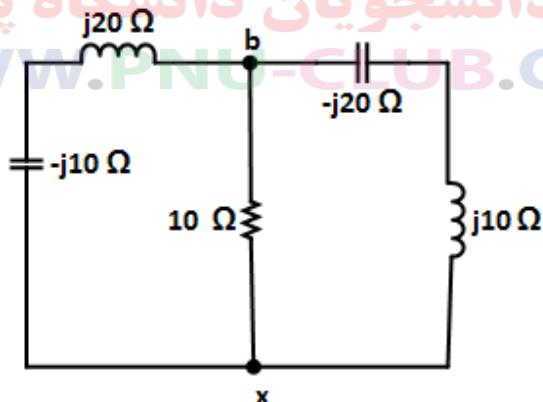

فروشگاه آنلاین نمونه سوالات پیام نور

WWW.PDFSTORE.IR

کارشناسی

کارشناسی ارشد

آزمون های فراغی

با پاسخنامه

آخرین اخبار پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

منابع پیام نور

پاتوق پیام نوری

PNU-CLUB.COM

