

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۵۱۱۰۰۵

استفاده از ماشین حساب ساده، ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- کدام گزینه صحیح است؟

دانشگاه پیام نور

WWW.PNU-CLUB.COM

۱. در نیمه هادی نوع N ، الکترون ها بعنوان حاملهای اقلیت هستند.

۲. در نیمه هادی نوع P ، حفره ها بعنوان حاملهای اقلیت هستند.

۳. در نیمه هادی نوع N ، الکترون ها بعنوان حاملهای اکثربیت هستند.

۴. در نیمه هادی نوع P ، الکترون ها بعنوان حاملهای اکثربیت هستند.

۲- برای یک دیود در بایاس مستقیم، کدام حالت برقرار نیست؟

۱. ولتاژ مثبت V_D به P اعمال می شود.

۲. از دیود جریان عبور می کند.

۳. عرض ناحیه تخلیه افزایش می یابد.


۴. جریان های مربوط به حاملهای اکثربیت در طول پیوند افزایش می یابد.

۳- مشخصه انتقالی ولتاژ رسم شده مربوط به کدام گیت است؟

دانشگاه آنلاین نمونه سوالات پیام نور

WWW.PDFSTORE.IR

با پاسخنامه

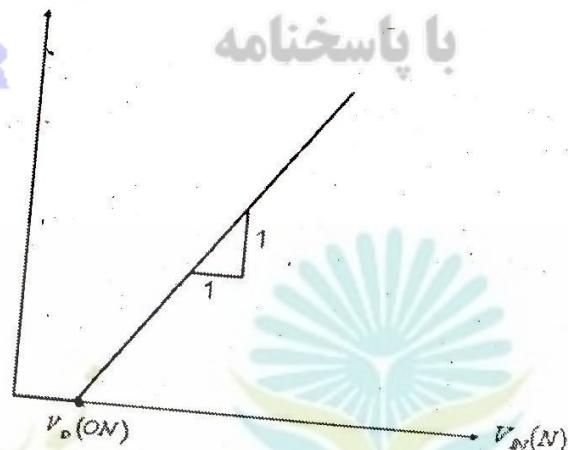

آخرین اخبار پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

منابع پیام نور

۲. گیت OR دیودی که سطح آن منتقل شده است.

۴. گیت AND دیودی که سطح آن منتقل شده است.

۱. گیت OR دیودی

۳. گیت AND دیودی

۴- MOSFET بصورت مقاومت خطی عمل می کند که مقدار این مقاومت توسط ولتاژ معرفی شده در کدام گزینه کنترل می شود؟

V_{DS} . ۴

V_{GD} . ۳

V_{GS} . ۲

V_t . ۱

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۵۱۱۰۰۵

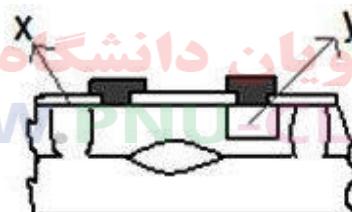۵- اگر مدار شکل زیر بر Shi az یک دیود شاتکی باشد، کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب به جای X و Y قرار می گیرند؟



N⁺, SO₂ . ۴

P⁺, SO₂ . ۳

P⁺ و SiO₂ . ۲

N⁺, SiO₂ . ۱

۶- با توجه به شکل داده شده، مقاومت بین درین و سورس در نقطه کار چقدر است؟ ()

$$(V_D = 0.1V, V_t = 1V, K_n = 0.5mA/V^2)$$

$$V_{DD} = +5V$$



کارشناسی

کارشناسی ارشد

آزمون های فرآیند

با پاسخنامه

آخرین اخبار پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

۳۹۵ اهم

۲۳۵ کیلو اهم

۳۹۵ کیلو اهم

منابع پیام نور

۷- برای یک MOSFET در کدام ناحیه، ولتاژ درین-سورس بصورت توانی از مرتبه ۲ ظاهر می شود؟

۱. ناحیه اشباع

۱. ناحیه تریودی

۲. بسته به نوع کانال هر ناحیه ای میتواند باشد.

۳. هر دو ناحیه اشباع و تریودی

PNU CLUB.COM

۸- در MOSFET نوع p با کanal القا شده کدامیک از مشخصه های زیر مشهود است؟

۱. ولتاژ آستانه مثبت

۱. ولتاژ آستانه مثبت

۲. عدم استفاده در حافظه های دیجیتال

۳. ولتاژ درین سورس منفی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰


عنوان درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۵۱۱۰۰۵

-۹ در مدار داده شده، مقدار جریان درین چند میلی آمپر است؟ ($V_t = 1V, K_n = 0.5mA/V^2$)


دانشجویان دانشگاه پیام نور

WWW.PNU-CLUB.COM

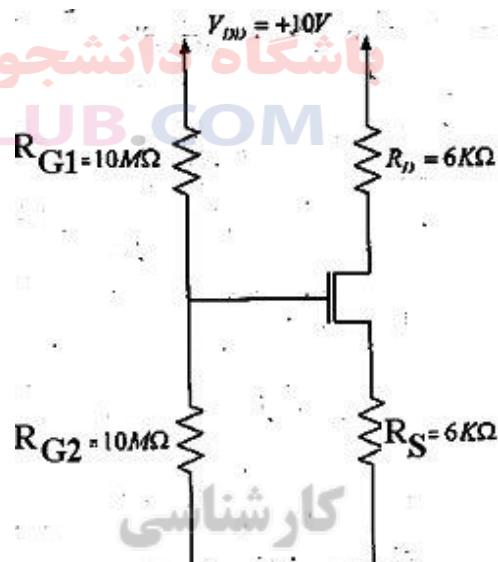

PDF
store

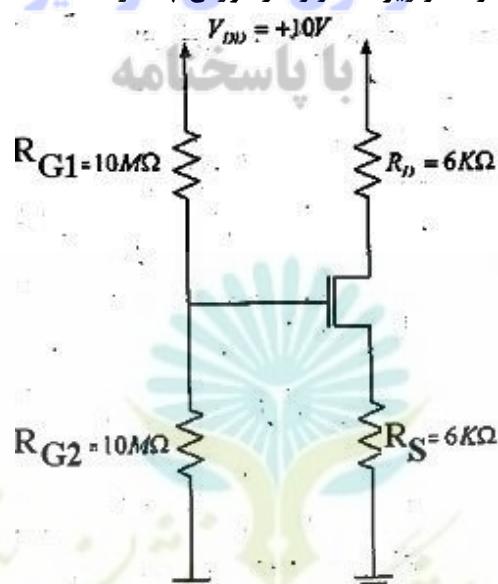-۱۰ در مدار زیر مقدار ولتاژ سورس چند ولت است؟ ($V_t = 1V, K_n = 0.5mA/V^2$)



آخرین اخبار پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

منابع پیام نور

باتوک پیام نوری

PNU-CLUB.COM

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۵۱۱۰۰۵

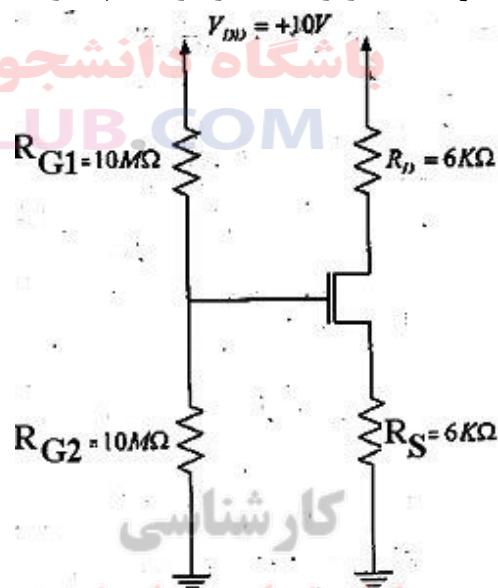-۱۱ با توجه به مدار ارائه شده، ولتاژ گیت چند ولت است؟



کارشناسی او شد

۴.۲ کارشناسی او شد

۵.۱

آزمون های فرآیند

-۱۲ کدام گزینه صحیح نیست؟

۱. منطق ECL بعد از گالیم آرسناید سریعترین خانواده مدار منطقی است.

WWW.PDFSTORE.IR

۲. ECL نسبت به TTL دارای سرعت سوئیچینگ بالاتر است.

۳. ECL همان منطق تزویج امیتری است.

۴. ECL نسبت به TTL دارای ظرفیت خروجی کمتر می باشد.

آخرین اخبار پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

منابع پیام نور

پاتوق پیام نوری

PNU-CLUB.COM



سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۵۱۱۰۰۵

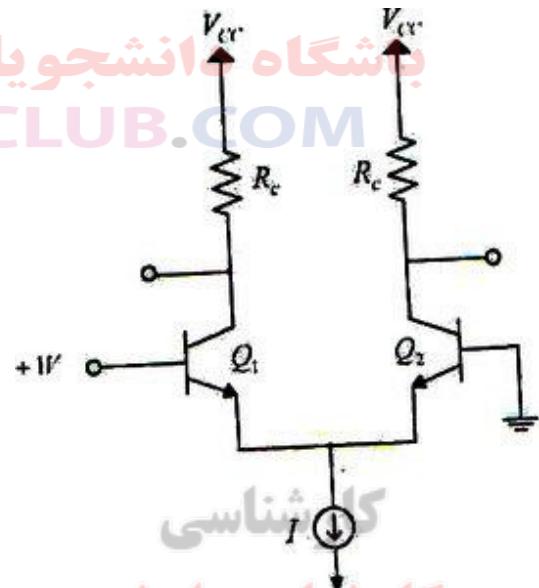۱۳- با توجه به شکل داده شده، کدام گزینه صحیح است؟



کارشناسی ارشد

آزمون های فرآیند


۱. هر دو ترانزیستور وصل هستند.

۲. Q_1 قطع است.

۳. در شکل زیر ولتاژ امپیتر چند ولت است؟

فروشگاه آنلاین تمونه سوالات پیام نور

WWW.PDFSTORE.IR

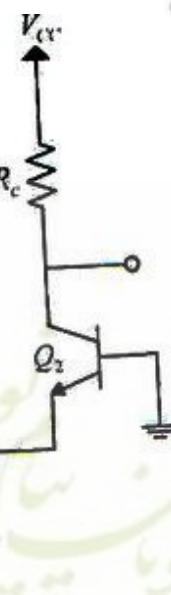

آخرین اخبار پیام نور

دانشگاه آیگان نمونه سوالات پیام نور

منابع پیام نور

باتوقد پیام نوری

PNU-CLUB.COM

۰.۳v .۴

۰ .۳

-۰.۳v .۲

-۰.۷v .۱

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۵۱۱۰۰۵

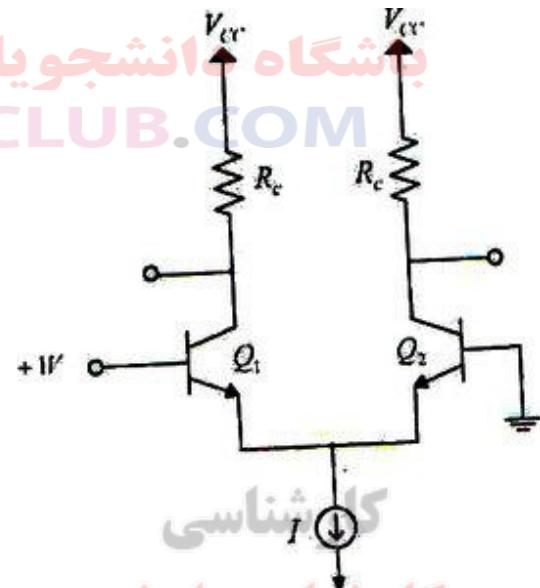۱۵- در شکل زیر اگر بخواهیم ترانزیستور اول قطع شود. ولتاژ بیس ترانزیستور اول را باید چند اختیار کرد؟



کارشناسی ارشد

۱۴

۱۶- برای افزایش سرعت TTL کدام امر صورت نمی پذیرد؟

روشگاه آنلاین نمونه سوالات پیام نور

WWW.PDFSTORE.IR

کارشناسی

آزمون آنلاین فرآیند

۱۵

۱. از اشباع ترانزیستورها جلوگیری نمی شود.

۲. از اشباع ترانزیستورها جلوگیری می شود.

۳. بین بیس و کلکتور، دیود شاتکی گذاشته می شود.

۴. دیود شاتکی بخشی از جریان تحریک بیس BJT را از خود عبور می دهد.

۱۷- برای بهینه کردن گیت ECL، این گیت را چگونه طراحی میکنند؟

آخرین اخبار پیام نور

۱. بگونه ای طراحی میشود که حاشیه های نویز بالا و پایین در آن منفی باشند.

۲. بگونه ای طراحی میشود که مقدار حاشیه نویز بالا کمتر از حاشیه نویز پایین باشد.

۳. بگونه ای طراحی میشود که مقدار حاشیه نویز بالا بیشتر از حاشیه نویز پایین باشد.

۴. بگونه ای طراحی میشود که حاشیه های نویز بالا و پایین در آن برابر باشند.

PNU-CLUB.COM

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۵۱۱۰۰۵

۱۸- گزینه نادرست را مشخص کنید؟

۱. در منطق ECL با جلوگیری از اشباع ترانزیستورها به سرعت زیاد دست می یابیم.
۲. در منطق ECL با به اشباع بردن ترانزیستورها به سرعت زیاد دست می یابیم.
۳. در منطق ECL با بکارگیری نوسان های منطقی کوچک به سرعت زیاد دست می یابیم.
۴. با اتصال خروجی گیتهای OR تابع ECL مرکب بدست می آید.

۱۹- در مقایسه زیر خانواده TTL و LS-TTL کدام گزینه برقرار است؟


۱. مقدار جریان LS-TTL بیشتر از TTL است.
۲. مصرف توان LS-TTL بیشتر از TTL است.
۳. مقدار جریان LS-TTL تقریبا ۵ برابر TTL است.
۴. مصرف توان LS-TTL کمتر از TTL است.

۲۰- ظرفیت خروجی گیتی که دارای مشخصات زیر باشد در کدام گزینه آمده است؟

$$I_{in}(L) = 10A, I_{out}(L) = 50A, I_{in}(H) = 20A, I_{out}(H) = 100A$$

فروشگاه آنلاین نمونه سوالات پیام نور

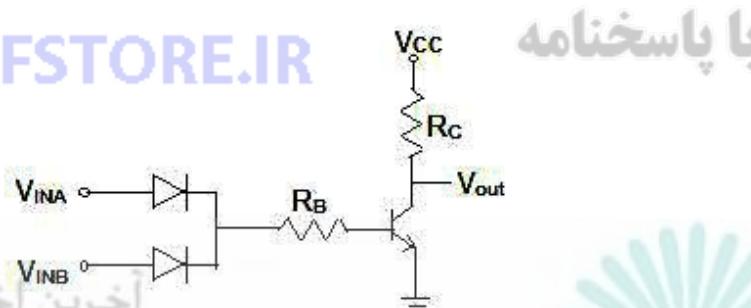۲۱- مدار شکل زیر مانند چه گیتی عمل می کند؟



WWW.PDFSTORE.IR

آخرین اخبار پیام نور

دانلود ایگان نمونه سوالات پیام نور
۴. OR

NOR

با پاسخنامه

AND

NAND

منابع پیام نور

۲۲- جریان عبور دیود در حالت مستقیم، اگر $V_D = 10V$ و $I_s = 100A$ باشد، را بدست آورید؟

$$I_D = 10(e^{0.4} - 1) \quad .\text{۱} \quad I_D = 100(e^{400} - 1) \quad .\text{۲} \quad I_D = 10(e^{400} - 1) \quad .\text{۳} \quad I_D = 100(e^{0.4} - 1) \quad .\text{۴}$$

PNU-CLUB.COM

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۵۱۱۰۰۵

۴۳- گزینه نادرست کدام است؟

۱. زمان صعود، زمان رسیدن ورودی از ۹۰ درصد به ۱۰ درصد مقدار نهایی خود می باشد.

۲. زمان نزول، زمان رسیدن ورودی از ۹۰ درصد به ۱۰ درصد مقدار نهایی خود می باشد.

$$NML = V_{OL} - V_{IL}$$

$$NMH = V_{OH} - V_{IH}$$

۴۴- در شکل داده شده I_R کدام است؟



۴۵- در مورد ترانزیستور PMOS کدام گزینه درست نیست؟

۱. در نوع افزایشی آن ولتاژ آستانه منفی است.

۱. PMOS کندرتر از NMOS است.

۴. در CMOS از PMOS هم استفاده می شود.

۳. حامل اکثیریت در کانال، الکترون است.

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

منابع پیام نور

پاتوق پیام نوری

PNU-CLUB.COM

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰


عنوان درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۵۱۱۰۰۵

-۶۶- در مدار مقابل V_{OL} و V_{OH} بترتیب از راست به چپ کدامند؟ (مقدار مقاومت ها بر حسب اهم است.)

دانشجویان دانشگاه پیام نور

WWW.PNU-CLUB.COM

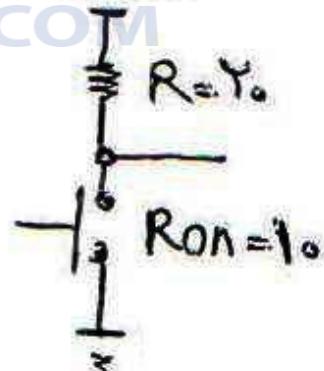

فروشگاه آنلاین نمونه سوالات پیام نور

۳. گالیم آرسناید ۴. NMOS

WWW.PDFSTORE.IR

۲. حاشیه امنیت نویز بالا

۴. مینیمم ولتاژ در ورودی

۱. مساوی V_{dd} ، مساوی صفر

۳. نا مساوی صفر، نا مساوی V_{dd}

-۴۷- سریعترین خانواده منطقی کدام است؟

۱. TTL ۲. ECL

-۴۸- معرف کدام گزینه است؟

۱. حاشیه امنیت نویز پایین

۳. اتلاف توان

آخرین اخبار پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

منابع پیام نور

باتویق پیام نوری

PNU-CLUB.COM

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۰۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

روش تحصیلی/گد درس: مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ۱۵۱۱۰۰۵

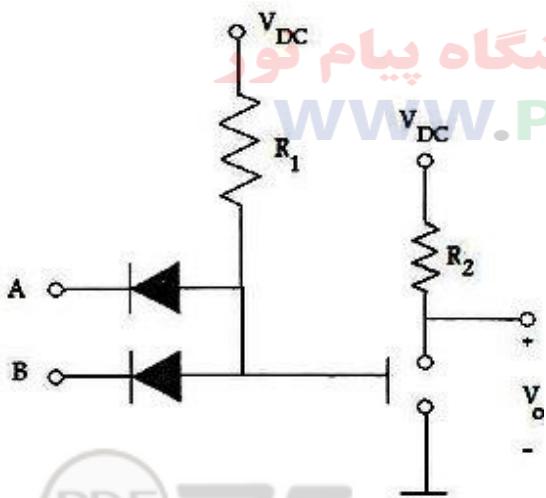- ۲۹- مدار زیر معادل کدام گیت است؟ (توجه: کلید زیر R2 می تواند یک NMOS باشد)



NOR .۴

OR .۳

NAND .۲

AND .۱



RTL .۴

LSTTL .۳

MECL .۲

CMOS .۱

WWW.PDFSTORE.IR

با پاسخنامه

آخرین اخبار پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

منابع پیام نور

پاتوق پیام نوری

PNU-CLUB.COM

